

3- Schéma structurel du projet

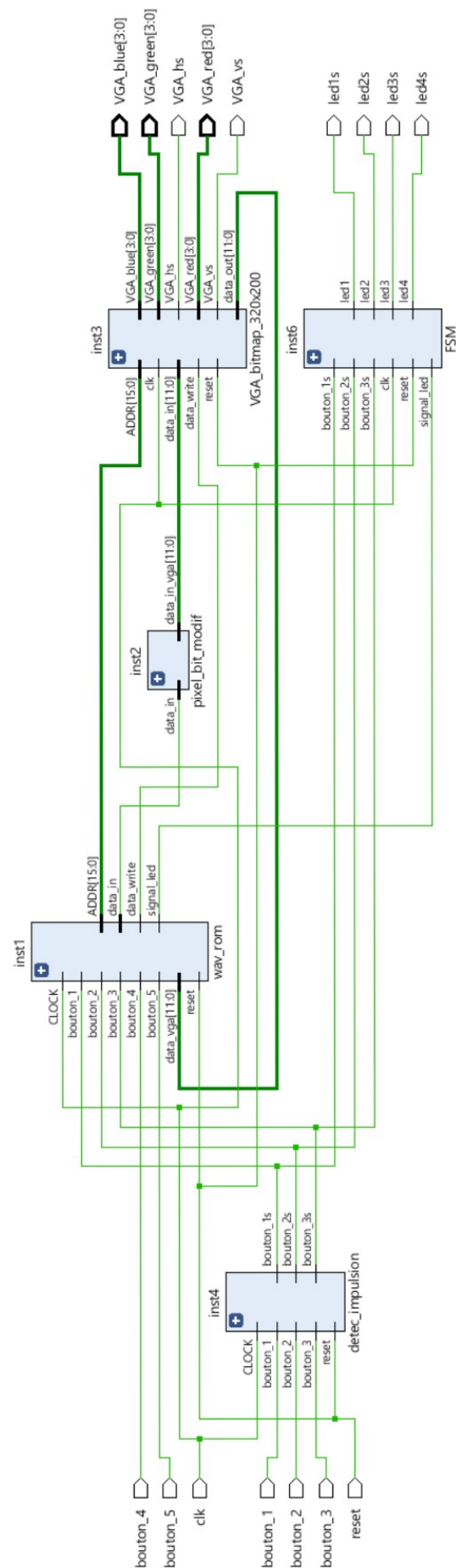


Figure-3 : schéma bloc du circuit

II. Modules du projet

1- pixel_bit_modif

 


Figure-4 : vue externe du bloc

Ce bloc sert à générer le signal de l'information qui sera envoyé par la suite au VGA . En effet , le signal Data envoyé au VGA est codé sur 12 bits ce qui permet un affichage en couleur . Par contre , nous avons choisi d'utiliser un signal d'information codé sur 1 bit pour faciliter la tâche Nous ne traitons que des images en noir et blanc .

```
Process (data_in)
begin
    if (data_in = "0") then
        data_in_vga <= "000000000000";
    else
        data_in_vga <= "111111111111";
    end if;
end Process;
```

 


Figure-5 : simulation du bloc

2- VGA_bitmap320

 


Figure-6 : vue externe du bloc

Il s'agit d'un module fourni qui gère l'affichage sur l'écran VGA, le signal ADDR représente l'adresse de chaque pixel et data_in l'information à écrire à l'adresse ADDR . Le signal data_write sert à indiquer le type d'accès à la mémoire du VGA : data_write <= 0 pour récupérer les données et data_write <= 1 pour une écriture dans la mémoire .

Explication du choix de la résolution 320 x 200

Le jeu 'Taquin' consiste à modifier l'image initiale de manière à la mettre en ordre ce qui impose dans un premier temps une mémorisation de l'image initiale , la recopier dans une autre mémoire pour pouvoir effectuer des modifications sans perdre l'image initiale . De plus , le jeu impose l'ajout d'une autre mémoire puisque la modification de la mémoire ne peut pas se faire directement . Le choix est donc fait pour ne pas dépasser les limites (RAM) de la carte FPGA à disposition (Nexys4) .

3- FSM

 


Figure-7 : Vue externe du bloc

Cette machine d'état permet de déterminer l'état du jeu , on précise donc quatre états de jeu :

- Game_off : L'écran n'affiche rien et c'est l'état initial , pour entrer dans le jeu il faut désactiver le 'reset' et entrer en mode d'initialisation de l'image (image initiale à mettre en ordre).
- Init : L'écran affiche l'image de départ du jeu.
- Game_on : C'est l'état qui indique que le joueur est en train de jouer.
- Game_over : Le joueur a réussi à mettre en ordre l'image initiale et considéré gagnant.

*Les états du jeu sont affichés avec 4 LED , l'affichage sur l'écran VGA de ces états nécessite plusieurs autres allocations de la mémoire , nous avons donc choisi de faire un affichage sur les LED.

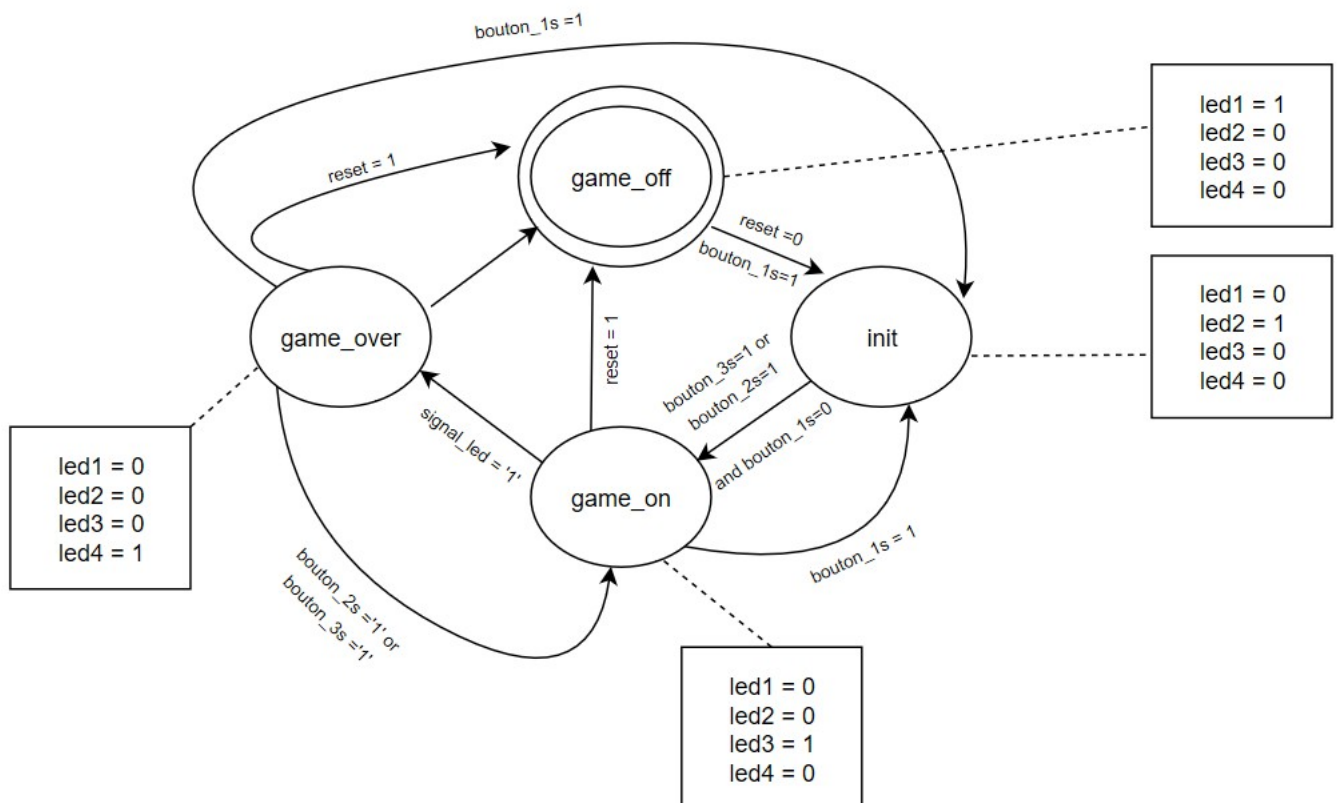


Figure-8 : Machine d'état

Une seule LED s'allume dans chaque état et l'état des LEDS est défini comme suit :

- game_off → led1-ON
- Init → led2-ON
- game_on → led3-ON
- game_over → led4-ON

 


Figure-9 : simulation de la machine d'état

4- Detec_impulsion

 


Figure-10 : Vue externe du bloc

Ce bloc sert à éliminer le phénomène de rebondissement des boutons poussoirs . En effet , nous avons réussi à éliminer ce phénomène en ajoutant une temporisation de 30 ms qui est largement supérieure au temps de rebondissement.

 


Figure-11 : Réponse des boutons poussoirs après l'anti-rebonds

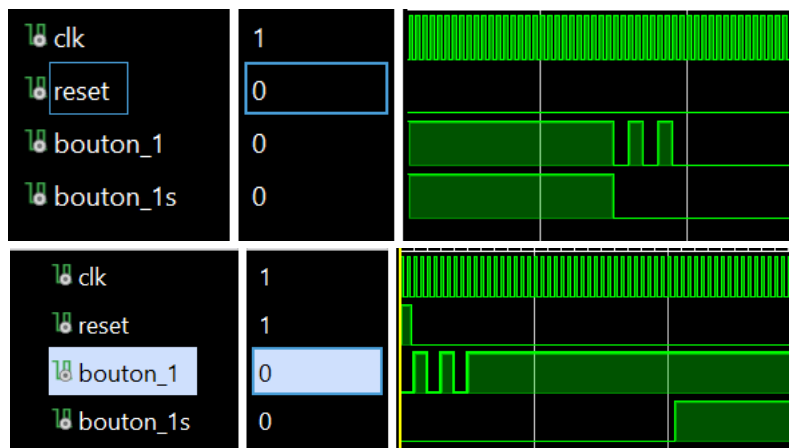


Figure-12 :Simulation de l'anti-rebonds

5- wav_ROM

 


Figure-13 : Vue externe du bloc

Étape 1 : Stocker l'image initiale

L'image initiale est stockée dans une ROM : le signal 'memory' est un vecteur de taille 64000 de UNSIGNED . 64000 est le nombre de pixels à afficher (320 x 200).

[illegible]

la génération des pixels de l'image a été faite en Python (Voir Annexe pour le code)

Étape 2 : Afficher l'image initiale

Lors d'une première analyse du projet , nous avons rendu compte qu'il faut , à un certain moment , remplir une mémoire et afficher (dans le même état) ce qu'elle contient .Pour faire le décalage souhaité , nous avons utilisé le compteur d'adresses ADDR_W défini comme suit :

```

if (ADDR_2 = to_unsigned (63998,16) ) then
    ADDR_W  <= to_unsigned (0,16);
elsif (ADDR_2 = to_unsigned (63999,16) ) then
    ADDR_W  <= to_unsigned (1,16);
else
    ADDR_W  <= ADDR_2 + to_unsigned (2,16);
end if;

```

La définition de ce compteur se fait chaque front montant de l'horloge ce qui permet de le décaler d'une seule valeur.

```
if(( bouton_1 = '1')) then
    data_in <= STD_LOGIC_VECTOR( memory2(to_integer(ADDR_W)));
    data_write <= '1';
    memory2(to_integer (unsigned (ADDR_2 ))) <= memory(to_integer(ADDR_2));
    memory3(to_integer (unsigned (ADDR_2 ))) <= memory(to_integer(ADDR_2));
```

Les mémoires 'memory2' et 'memory3' sont donc bien remplis . L'affichage « data_in <= ce qui est dans 'memory2' » se fait en front montant de l'horloge ce qui implique un bon affichage de l'image désirée.

Étape 3 : Détection de la position de l'adresse en (x , y)

Cette localisation de la position de l'adresse était nécessaire puisque le concept du jeu nécessite à faire un changement de mémoire pour des positions spécifiques de l'adresse du pixel. En revanche, l'utilisation de l'opérateur « modulo » n'est pas une solution valable en VHDL pour des chiffres très grands (320 et 100 dans notre cas) . De ce fait , nous avons défini les signaux x et y comme suit :

-x est incrémenté de 1 quand l'adresse s'incrémente et atteint une valeur limite de 319 puis fait le retour à 0 .
-y s'incrémente lorsque la valeur 0 est atteinte par x .

*Les deux signaux sont initialisés à 0 (pareil pour l'adresse)

 


Figure-14 : Position de l'adresse

ADDR[15:0]	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8
x	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8
y	0	0								

Figure-15 : Variations des compteurs de position x et y

ADDR[15:0]	0	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327
x	0	315	316	317	318	319	0	1	2	3	4	5	6	7
y	0	0					1							

Figure-16 : Variations des compteurs de position x et y à la limite d'une ligne

Étape 4 : Modification des mémoires

La modification de la mémoire se fait selon le changement désiré :
Bouton2 appuyé => inverser horizontalement
Bouton3 appuyé => inverser verticalement

*La démarche reste la même pour les deux types de changement. Nous limiterons l'explication de la démarche pour un seul type de changement .

Dans un premier temps , nous avons travaillé sur une image à 4 parties :

 


Figure-17 : Image après modification (switch)

Un mouvement est donc possible pour chaque type de « Switch » :
Pour le Switch horizontal , 2 possibilités sont à prendre en compte :
1- Le vide se trouve à la partie supérieure de l'image
2- Le vide se trouve à la partie inférieure de l'image

Nous utilisons la mémoire 3 pour faire le Switch :

- memory3(adresse + 160) <= memory2(adresse) pour 0 <= x <=159
- memory3(adresse - 160) <= memory2(adresse) pour 160 <= x <=319

L'écran est divisé en 2 ce qui explique le fait de décaler par 160 = 320 /2 puisque le Switch est horizontal .

```
if ( (x <=159 and y <= 99 ) ) then
    memory3(to_integer (unsigned (ADDR_2 + to_unsigned (160,16) ))) <= memory2(to_integer (unsigned (ADDR_2))) ;
elseif ( x > 159 and y <= 99 ) then
    memory3(to_integer (unsigned (ADDR_2 - to_unsigned (160,16)))) <= memory2(to_integer (unsigned (ADDR_2))) ;
else
    memory3(to_integer (unsigned (ADDR_2))) <= memory2(to_integer (unsigned (ADDR_2))) ;
end if;
```

Figure-18 :Partie du script Switch horizontal lorsque le vide est en haut

```
if ( (x <=159 and y > 99 and y <= 199 ) ) then
    memory3(to_integer (unsigned (ADDR_2 + to_unsigned (160,16) ))) <= memory2(to_integer (unsigned (ADDR_2))) ;
elseif ( x > 159 and y > 99 and y <= 199 ) then
    memory3(to_integer (unsigned (ADDR_2 - to_unsigned (160,16)))) <= memory2(to_integer (unsigned (ADDR_2))) ;
else
    memory3(to_integer (unsigned (ADDR_2))) <= memory2(to_integer (unsigned (ADDR_2))) ;
end if;
```

Figure-19 :Partie du script Switch horizontal lorsque le vide est en bas

Étape 5 : Mémorisation de la position du vide

Le jeu de taquin consiste à déplacer une case vide sur l'image ce qui implique une obligation de mémoriser la position de cette case . En effet , le joueur déplace le vide et ne fait pas de simples inversions de cases. La mémorisation se fait chaque appui sur un bouton . Dans notre cas , deux positions sont possibles pour le vide ce qui implique un changement des coordonnées pendant chaque appui sur le bouton ; l'appui est détecté par un changement d'état du bouton au front montant de l'horloge ;

<pre>bouton_test_3 <= bouton_3; if (bouton_3 = '1' and bouton_test_3 = '0') then if (y0<2) then y0 <= 10 ; else y0 <= 0 ; end if; else y0 <= y0 ; end if;</pre>	<pre>bouton_test <= bouton_2; if (bouton_2 = '1' and bouton_test = '0') then if (x0<2) then x0 <= 10 ; else x0 <= 0 ; end if; else x0 <= x0; end if;</pre>
---	--

Figure-20 :Script de modification de la position du vide

*La valeur 10 est aléatoire et indique la deuxième position dans chaque cas

 


Figure-21 : Simulation de la position du vide

Étape 6 : Générer un signal de gagne

La mémoire 3 contient la version finale affichée à l'écran , pour tester si le joueur a gagné , il faut vérifier si la mémoire 3 contient l'image désirée (en ordre) . Le fait de bien parcourir la mémoire3 permet de comparer les deux mémoires.

Une variable 'var' est incrémentée de 1 si les mémoires sont identiques et on considère le jeu gagné si cette variable dépasse 64000 qui est le nombre de pixels . Ceci permet de générer le signal 'signal_led ' qui change l'état du jeu à Game_over.

```
if ( memory3(to_integer(ADDR_2)) = memory(to_integer(ADDR_2)) ) then
    var <= var + 1 ;
else
    var <= 0 ;
end if;
if (var >= 63999 ) then
    signal_led <= '1' ;
else
    signal_led <= '0';
end if ;
```

Figure-22 : Comparaison avec l'image initiale et génération du signal de gagne

 


Figure-23 : Simulation du signal de gagne

III. Amélioration

Le jeu de Taquin n'est pas encore fini , il nous reste à faire le Switch à 16 parties de l'écran . Comme amélioration du code , nous avons réussi à faire le Switch horizontal à 4 parties de l'image . La complexité du code augmente et la définition des valeurs initiales et finales du Switch est beaucoup plus complexe: le Switch ne peut se faire que de gauche à droite , l'autre partie n'est pas encore développée (bouton 5) .

 
 


Figure-24 : Résultat du Switch horizontal à 4 parties

La mémorisation de la position du vide est différente puisqu'il y a 4 positions . Une fois le vide est à la position finale sa position est maintenue et le Switch n'est plus valable .

```
if ( bouton_2 = '1' and bouton_test = '0' ) then
    if (x0<240) then
        x0 <= x0+80 ;
    else
        x0 <= 240 ;
    end if;
else
    x0 <= x0;
end if;
```


IV. Ressources consommées

 


Figure-25 : Ressources consommées du circuit

Le type de ressources le plus consommé : LUTRAM avec un pourcentage de 32%. Le diagramme précédent issu du rapport synthèse fourni par VIVADO présente l'utilisation respective des Flip-Flops, tableaux internes, des ports In/Out de la carte et les tampons. La fréquence maximale à partir du Worst Pulse Width Slack (WPWS) qui est égale à 3,75 ns est : $F_{max}=266,66$ MHz

Worst Pulse Width Slack (WPWS):	3.75 ns
---------------------------------	---------

V. Conclusion

Notre objectif était de réaliser un jeu 'Taquin'. Nous avons pu définir les blocs et les adapter pour faire des corrections. Nous avons essayé de comprendre les différentes manipulations d'une image sur un écran VGA ; nous avons réussi à construire une simple image et l'afficher, mettre une image prête dans une mémoire RAM, la stocker dans une ROM et lire à partir de l'écran VGA. La gestion des mémoires était la partie la plus importante du projet puisque le jeu de Taquin n'est en fait qu'une mémorisation des états de l'image et un changement de mémoire. À l'heure où nous terminons ce rapport nous ne n'avons pas pu atteindre cet objectif à 100 %. Néanmoins, le résultat est satisfaisant. En effet, même si tous les cas ne sont pas codés, l'architecture est entièrement présente et il suffit d'implémenter chaque cas manquant. Avec plus de temps nous aurions pu finir tous les cas du Switch et compléter le jeu.

VI. Annexe

```
1 import cv2
2 img = cv2.imread('/home/amou/Bureau/A1.jpg', 2)
3 ret, bw_img = cv2.threshold(img, 127, 255, cv2.THRESH_BINARY)
4 cv2.imshow("Binary Image", bw_img)
5 list = bw_img
6 f=0
7 file = open("    Girl.txt", "w")
8 for i in list:
9     for j in i:
10         #print(i)
11         if(j==255):
12             j=1
13
14         file.write(_"TO_UNSIGNED("+str(j)+", 1),\n")
15         print("TO_UNSIGNED("+str(j)+", 1),")
16         f=f+1
17
18     #print(i)
19 cv2.waitKey(0)
20 cv2.destroyAllWindows()
```

Figure-26 : Script génération des pixels en python